
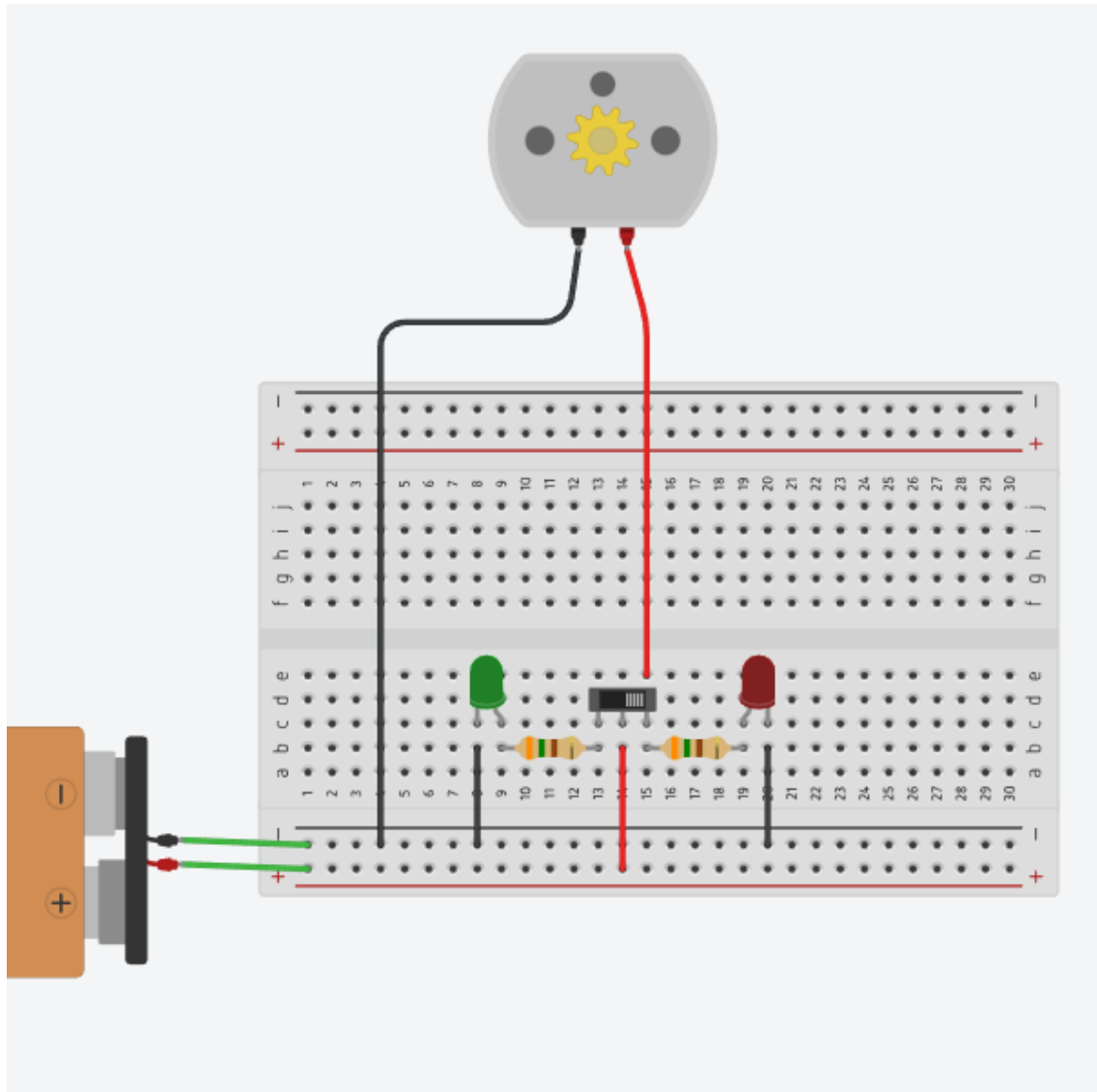


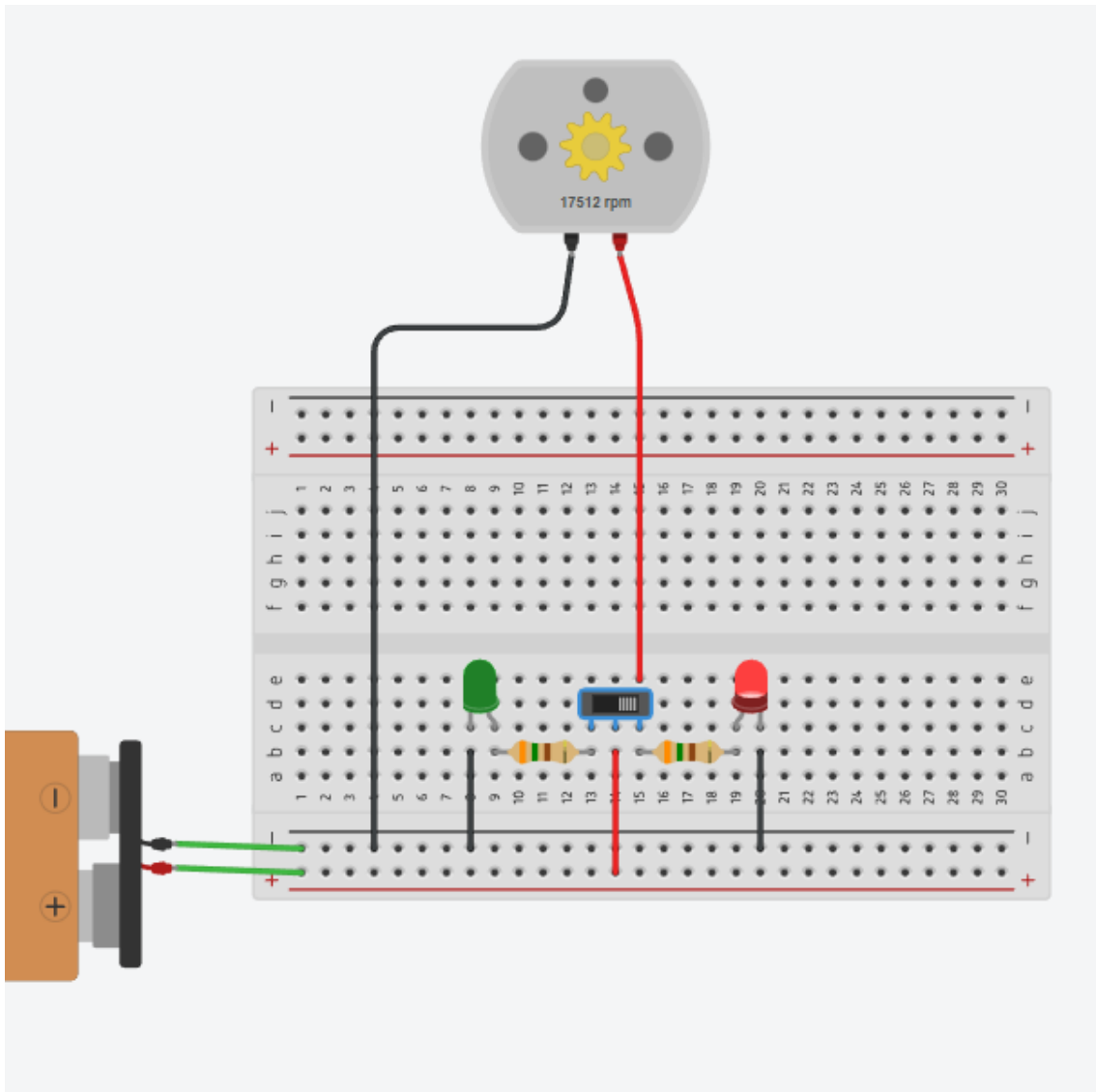
1. Captura del circuito completo en la protoboard.



2. Captura de la simulación con el motor encendido (LED rojo encendido).



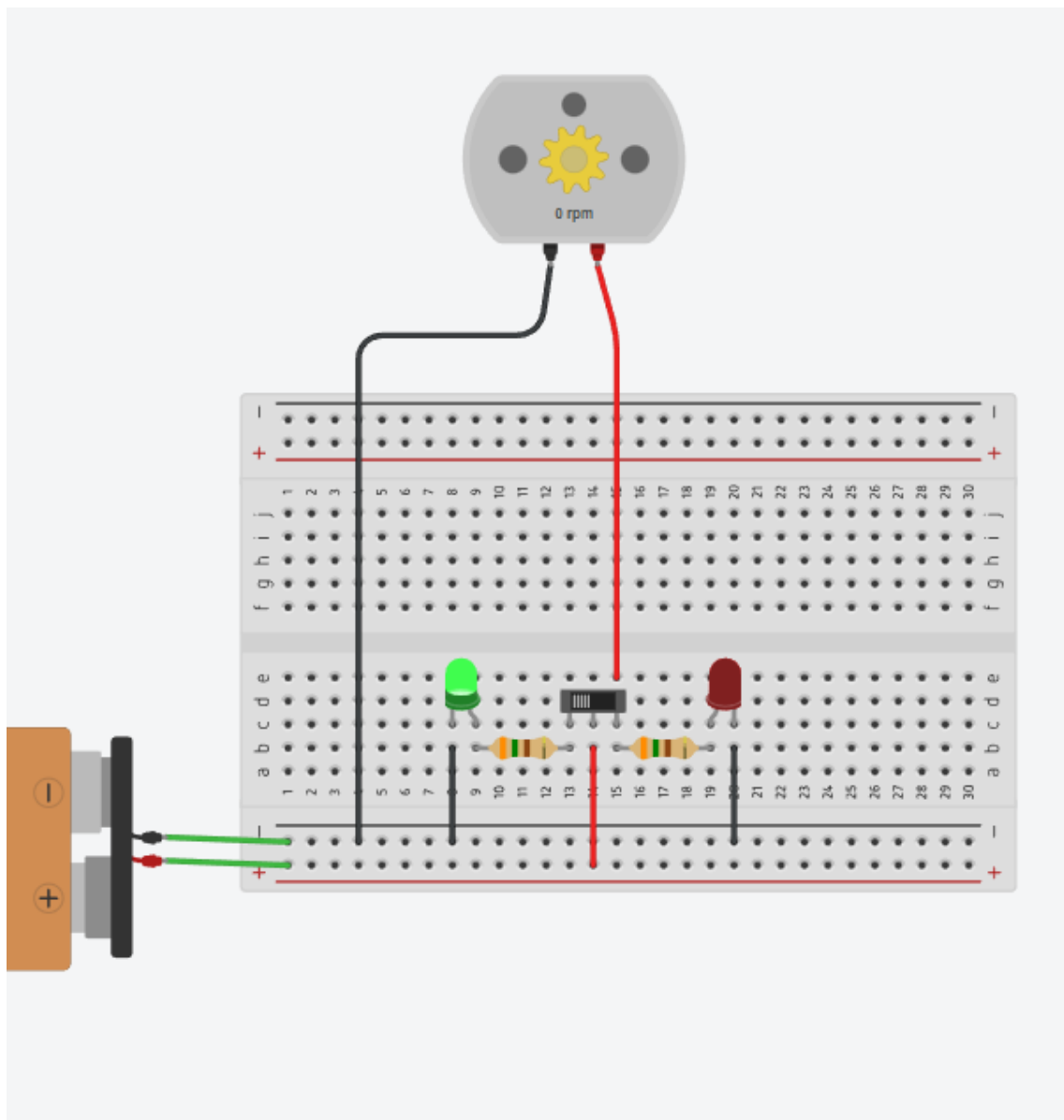3. Captura de la simulación con el motor apagado (LED verde encendido).



4. Breve explicación escrita:

a. ¿Cómo funciona el sistema?

Los LED indicadores están conectados en paralelo y el motor está conectado en paralelo con el LED rojo

b. ¿Por qué cada LED necesita una resistencia?

Porque están en paralelo, para limitar la corriente de cada rama

c. ¿Cuál es la relación entre el interruptor y el estado del motor?

El interruptor controla si llega corriente a la rama del led rojo y del motor

d. ¿Cómo se usa la conexión en paralelo en el circuito?

Hay 2 conexiones en paralelo, el led y el motor para que se enciendan a la vez y el led y el otro led para poder alternarlos con el interruptor.